

Les fichiers de simulation se trouvent dans le répertoire /users/enseig/galayko/MEMS/TP2/

```
cp -r /users/enseig/galayko/MEMS/TP2 ~/Bureau/XXXX  
cd ~/Bureau/XXXX
```

Pour utiliser Mentor Graphics:
dans un terminal, lancer :
tclsh
source ~mentor/ams2012.2.csh

Il faut créer la bibliothèque TP_MEMS. Pour cela:
valib TP_MEMS
vacom MEMS_accelerometer.vhd

```
./run_simulation  
ezwave & /* pour visualiser */
```

Dans le fichier runr_simulation : mettre le bon nom du fichier .cir (celui que l'on simule).

UE MEMS

TP 2

Dimensionnement d'un capteur d'accélération et de son circuit de mesure

Dimitri Galayko

1 Introduction

Ce TP représente la première partie du travail de conception d'un système complet permettant de mesurer l'accélération. Ce système est composé des parties suivantes :

- Le capteur mécanique composé de résonateur et de transducteurs électrostatiques associés,
- Le circuit d'interface permettant de mesurer la valeur de la capacité du transducteur qui représente le déplacement instantané de la masse mobile,
- Le circuit de conversion / asservissement permettant de numériser le signal et d'améliorer les performances intrinsèques du capteur électromécanique.

Dans cette partie, nous allons concevoir et tester les deux premiers blocs de cette architecture.

La géométrie du dispositif mécanique est inspirée de l'article [1]. Cet article vous est distribué, vous êtes invités à le lire.

Pour lancer la simulation : modifier le fichier .cir dans le fichier de lancement *run_simulation*.

2 Dimensionnement du capteur

2.1 Dimensionnement du résonateur

Le résonateur est composé d'une masse mobile et des ressorts de suspension.

D'après la table 1 de l'article [1], la masse mobile peut être vue comme une "brique" $120\ \mu\text{m}$ de hauteur, et $3\ \text{mm} \times 5\ \text{mm}$ de surface. Etant donné la densité volumique du silicium de $2300\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$, nous obtenons pour la masse la valeur de $m = 4.14e - 6\ \text{kg}$.

La masse joue un très grand rôle dans la mesure de l'accélération, dans la mesure où l'accélération ne se manifeste qu'à travers la force inertielle qui est proportionnelle à la masse ($m \cdot a_{ext}$). Pour cette raison, la masse d'accéléromètre est toujours relativement grande.

La géométrie de la partie mobile est dimensionnée de sorte à avoir un résonateur à facteur de qualité de 0.3. Un facteur de qualité aussi faible permet d'avoir un système de type "filtre passe-bas". La fréquence de coupure ciblée est de 500 Hz

A faire : Calculez la valeur de la raideur du ressort (k) permettant d'obtenir cette fréquence de coupure et ce facteur de qualité.

Une fois la constante de raideur calculée, on peut dimensionner les ressort. On se base sur la fig. 2 de l'article [1]. On voit que le ressort est réalisé à partir de 4 poutres fonctionnant en mode "guidée" (cf. la table présentée en cours 2).

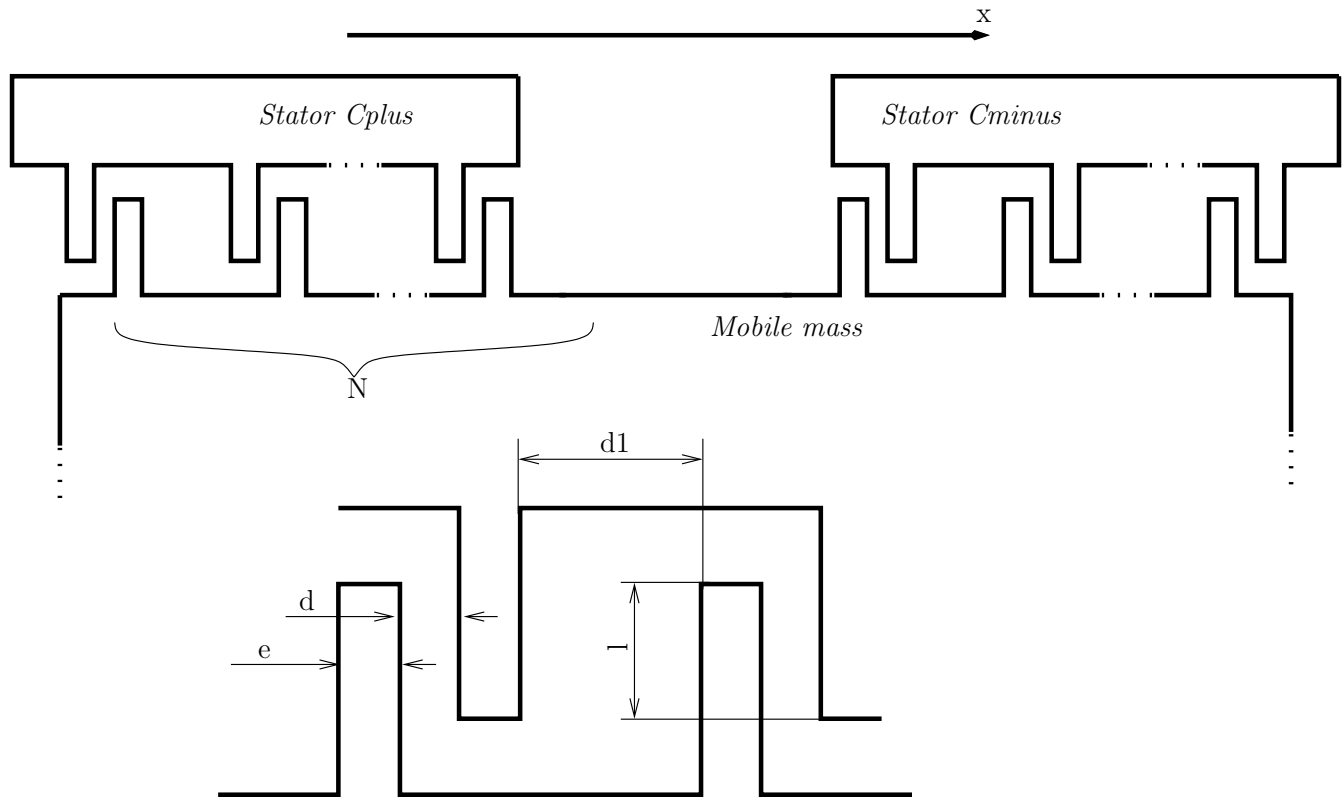


FIGURE 1 – Géométrie des capacités variables

A faire : Sachant que la hauteur des ressorts est fixé à $120\ \mu\text{m}$, trouvez le rapport de forme des deux autres dimensions du ressort.

2.2 Dimensionnement des capacités variables

D'après le dessin de la fig. 2, il y a deux paires identiques de capacités variables (une en haut et une en bas du dessin). Une vue élargie d'une de ses paires est donné fig. 1. On voit, que lorsque la masse mobile se déplace vers la droite (dans le sens conventionnel positif), la capacité de gauche (C_{plus}) augmente, la capacité de droite (C_{moins}) diminue. Cette variation différentielle peut être mesurée par des circuits électroniques appropriés.

Les dimensions des capacités sont données fig. 1. Nous vous proposons les valeurs suivantes : $d=4\ \mu\text{m}$, $d1=10\ \mu\text{m}$, $l=100\ \mu\text{m}$, $e=4\ \mu\text{m}$, $N=300$.

Ici N est le nombre de capacités de chaque transducteur.

Il faut également savoir, il y a deux paires, ainsi, la valeur de chaque capacité donné sur la fig. 1 est multipliée par deux.

A faire : Calculez la valeur des deux capacités variables au repos. Donnez les valeurs des capacités pour déplacement 1, 2 et $3\ \mu\text{m}$.

A faire : En supposant que le déplacement maximal de la masse mobile est de $3\ \mu\text{m}$ ($3/4$ du gap), donnez la valeur maximale de l'accélération qu'un tel système est capable de mesurer.

2.3 Test de comportement mécanique

Dans cette partie, on étudiera le comportement mécanique de du dispositif MEMS de l'accéléromètre. Le nouveau dispositif, dont le modèle est présenté fig. 2, contient un résonateur du second ordre

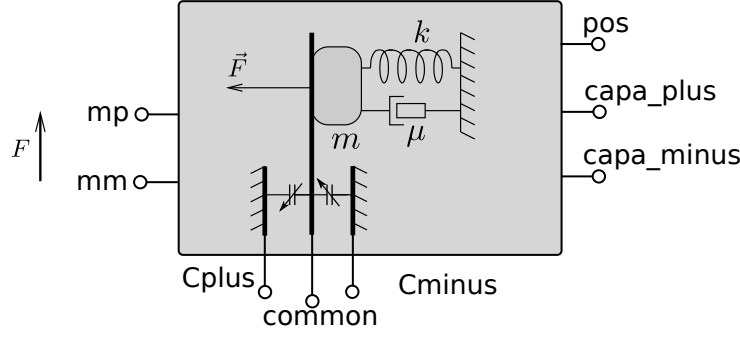


FIGURE 2 –

et un transducteur différentiel à mouvement vertical. Ainsi, dans le nouveau système, il y a deux transducteurs. Le modèle VHDL-AMS du transducteur possède les terminaux suivants :

- les terminaux mécaniques "mp" et "mm" auxquels on applique une tension qui représente la force F agissant sur la masse. Il s'agit d'une force externe. Pour l'application de l'accéléromètre, il faudra la définir comme $F = -m \cdot a_{ext}$, où a_{ext} est l'accélération externe à mesurer. Dans le modèle $F = V(mp, mm)$.

- "Cplus", "Common", "Cminus" : les électrodes électriques correspondant aux trois électrodes de la capacité variable différentielle formée par les transducteurs

- les terminaux "pos", "capa_plus", "capa_minus" sont des terminaux dont les tensions donnent respectivement la position de la masse mobile, la capacité gauche et la capacité droite du transducteur. Ces terminaux sont définis uniquement pour pouvoir tester le système.

Les paramètres du modèle sont les paramètres du transducteur (masse, raideur, amortissement), les paramètres des transducteur (le gap et l'aire de recouvrement) et la position des stoppeurs. En plus, il y a une possibilité de définir les valeurs initiales des grandeurs dynamiques. Pour des raisons techniques ces dernières ne sont pas utilisées dans ce modèle.

Le modèle du dispositif, appelé *MEMS_accelerometer*, vous est fourni, avec des commentaires détaillés.

A faire : En complétant le fichier de netlist test_mechanique.cir, modélisez le résonateur soumis à une accélération externe constante de $1g$. Les terminaux électriques sont connectés à la masse (on ne s'intéresse qu'à la partie mécanique). Observer le processus transitoire. Quelle est la position asymptotique de la masse mobile? Quelle sont les valeurs correspondantes des capacités? **A faire :** Calculez la transmission "intrinsèque" de l'accéléromètre, défini comme :

$$\gamma = \frac{C_{plus} - C_{minus}}{A_{ext}} \quad (1)$$

Le rôle de l'électronique sera de mesurer cette différence de capacités.

3 Mesure de la capacité

Dans cette partie, on va mettre en oeuvre un circuit de mesure de la capacité différentielle.

3.1 Mesure par technique de capacités commutées

Maintenant on étudie le circuit donné fig. 3.

Les switches commutent à fréquence 50 kHz, la valeur des tensions v_p et v_m sont continue et valent +1 et - et -1 V.

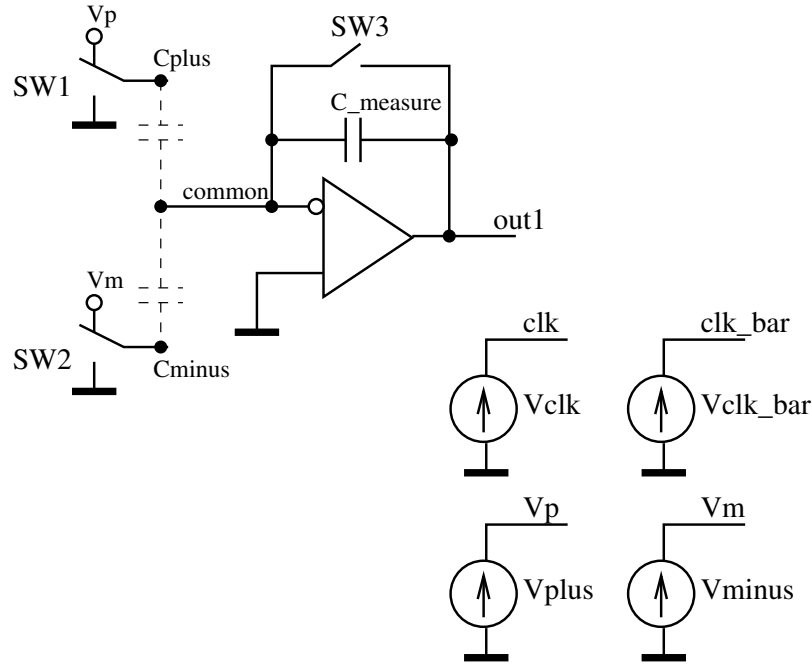


FIGURE 3 – Circuit permettant d’effectuer une mesure d’une capacité différentielle par la technique des capacités commutées. Les positions des switches présenté sur le schéma correspondent à la phase 1 (état haut) de l’horloge clk. L’horloge clk_bar est le complément numérique de l’horloge clk. L’état haut de clk_bar met les switches dans les positions opposées à celles données sur le schéma.

Le nouveau système est modélisé dans le fichier `accelerometer_capacom.cir`. Les switches commandés sont réalisé par des modèles macroscopiques d’Eldo ”voltage controlled switch”. Pour les détails (interfaces, paramètre...), vous êtes invités à consulter le manuel d’utilisateur d’Eldo qui se trouve dans l’arborescence des outils de mentor Mentor.

Vous donnerez une valeur de 10 p à la capacité C_measure.

A faire : Calculez la formule donnant le rapport entre l’accélération et la tension de sortie. Validez par modélisation avec $a_{ext} = 1...4g$.

A faire : Quelle accélération provoque un déplacement de $3 \mu m$? Appliquez cette accélération et observez le phénomène de pull-in.

A faire : Comment faut-il modifier le circuit (les paramètres) pour éviter le pull-in et ainsi pour mesurer des accélérations provoquant un déplacement jusqu’à $3 \mu m$.

A faire : Ajouter au circuit un dispositif échantillonneur-bloqueur échantillonné d’une manière appropriée (pour cela vous devrez générer une horloge à part).

A faire : Appliquez une accélération sinusoïdale d’amplitude 0.2g et de fréquences 100, 300, 400, 600, 900 Hz. Dessinez la fonction ”transmission γ - fréquence” et concluez sur le fonctionnement de l’accélérateur à hautes fréquences.

4 Bibliographie

[1] B. V. Amini, R. Abdoulvand, F. Ayazi, A 4.5-mW closed-loop $\Sigma\Delta$ micro-gravity CMOS SOI accelerometer, IEEE journal of solid state circuits, vol. 41, no. 12, december 2006